


6	けんりゅうけい 検流計のそうさ	____年 ____組 名前
---	--------------------	-------------------

□ けんりゅうけい つか
 検流計の使い方

検流計の使い方について、当てはまる言葉を（ ）に書きましょう。

- ① 切りかえスイッチを
 (電じしゃく) の方にしておく。

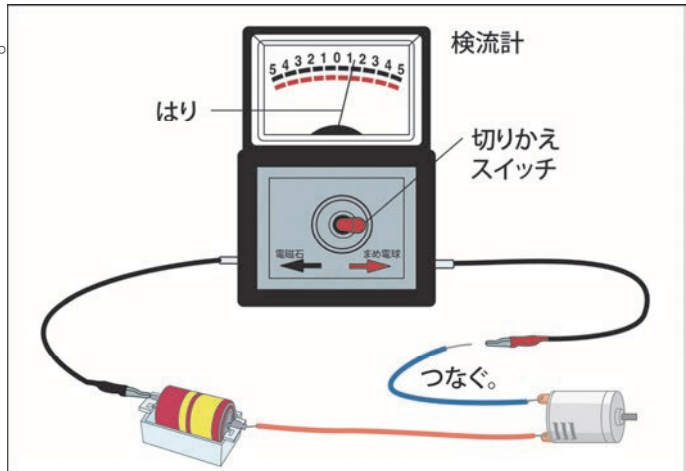- ② 回路の (とちゅう) に検流計をつないで、はりの向きとはりのさす目もりを見る。



- ③ はりのふれが小さいときは、切りかえスイッチを (豆電球) の方にする。

■ やってはいけないこと

- ✕ 検流計を (かん電池) だけにつないではいけない。

