


| | | |
|----------|--------------------|-------------|
| 6 | けんりゅうけい 検流計のそうさ | ____年 ____組 |
| | | 名前 |

けんりゅうけい つか
□ 検流計の使い方

検流計の使い方について、当てはまる言葉を（ ）に書きましょう。

① 切りかえスイッチを
（ ）の方にしておく。

② 回路の（ ）に検流計をつないで、はりの向きとはりのさす目もりを見る。

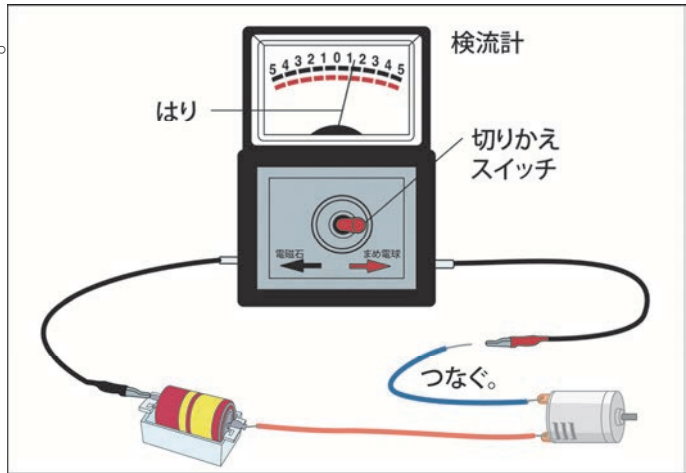

③ はりのふれが小さいときは、切りかえスイッチを（ ）の方にする。

■ やってはいけないこと

✕ 検流計を（ ）だけに
つないではいけない。

